

Homework 5

5.2 已知某电路的波特图如图 P5.2 所示，试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。

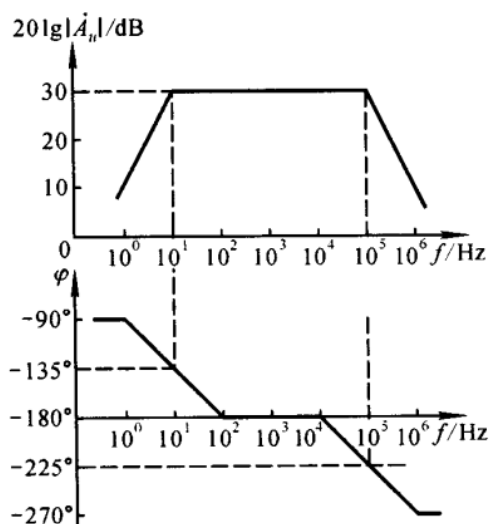



图 P5.2

5.5 已知某电路电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{-10jf}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解 $\dot{A}_{um}$ 、 f_L 、 f_H ，并画出波特图。

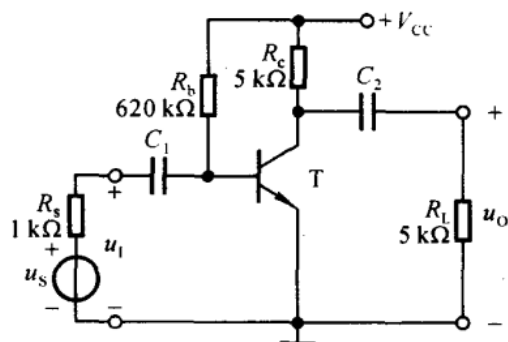5.8 在图 P5.7 (b)所示电路中，若要求 C_1 与 C_2 所在回路的时间常数相等，且已知 $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$ ，则 $C_1 : C_2 = ?$ 若 C_1 与 C_2 所在回路的时间常数均为 25 ms ，则 C_1 、 C_2 各为多少？下限频率 $f_L \approx ?$



总结：

高通和低通两种电路的幅频和相频特性的公式、相位关系、波特图，并叙述其特征。